

实验5 处理器实验

计23 万振南

一、仿真

1. 跳转



图1-1: 指令 `beq zero, zero, loop` 跳转时波形图

pc 从 0x80000018 正确跳转到 0x8000000c

 


图1-2: 指令 `beq t0, t1, next` 跳转时波形图

pc 从 0x80000014 正确跳转到 0x8000001c

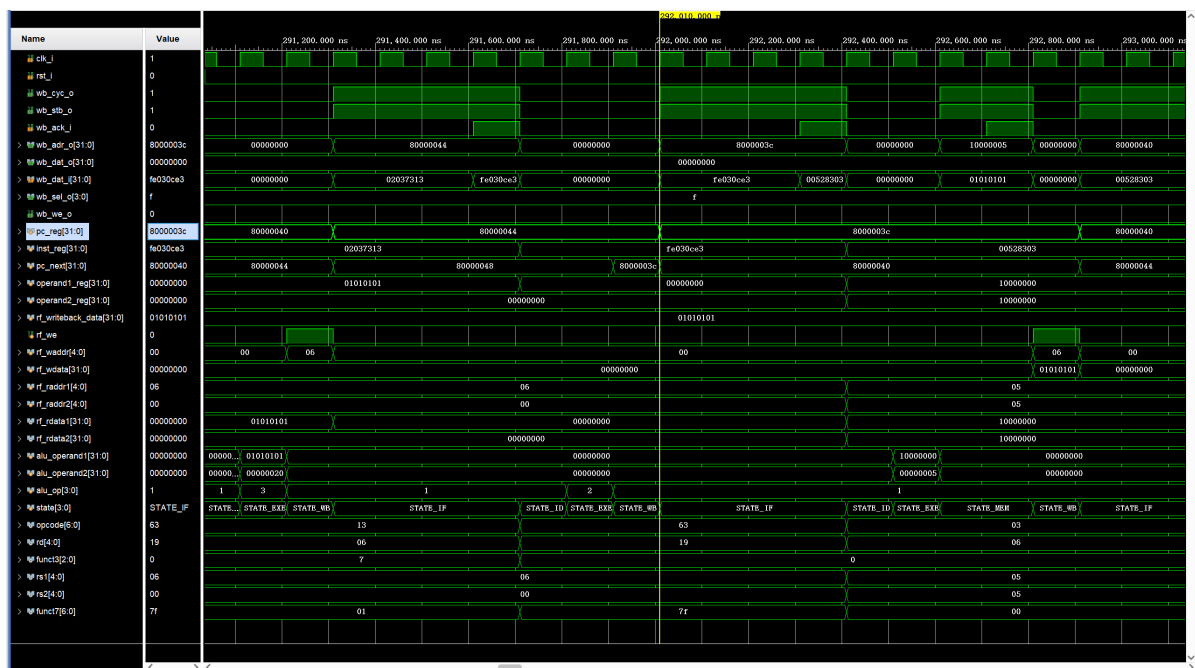


图1-3: 指令 `beq t1, zero, .TESTW1` 跳转时波形图

pc 从 0x80000044 正确跳转到 0x8000003c

上述指令译码情况:

opcode[6:0] = 0x63 = 7'b1100011

func3[2:0] = 0x0 = 3'b000

均译码正确

2. 写入内存

 


图2: 指令 `sw t2, 0x100(t0)` 写入内存时波形图

指令译码情况:

opcode[6:0] = 0x23 = 7'b01000011

func3[2:0] = 0x2 = 3'b010

译码正确

wb_cyc_o, wb_stb_o, wb_we_o 等 Wishbone 信号正常

wb_adr_o 和 wb_dat_o 的值正确

wb_ack_i 为高时，说明数据已经成功写入

3. 写入串口

 


图3：指令 `sb a0, 0(t0)` 写入内存时波形图

指令译码情况：

opcode[6:0] = 0x23 = 7'b01000011

func3[2:0] = 0x0 = 3'b000

译码正确

wb_cyc_o, wb_stb_o, wb_we_o 等 Wishbone 信号正常

wb_dat_o 的值为 0x00000064 = 100，即'd'的ASCII码

wb_adr_o 和 wb_dat_o 的值正确

能够将'd'成功写入串口

二、实验数据

1. CPU 结构图

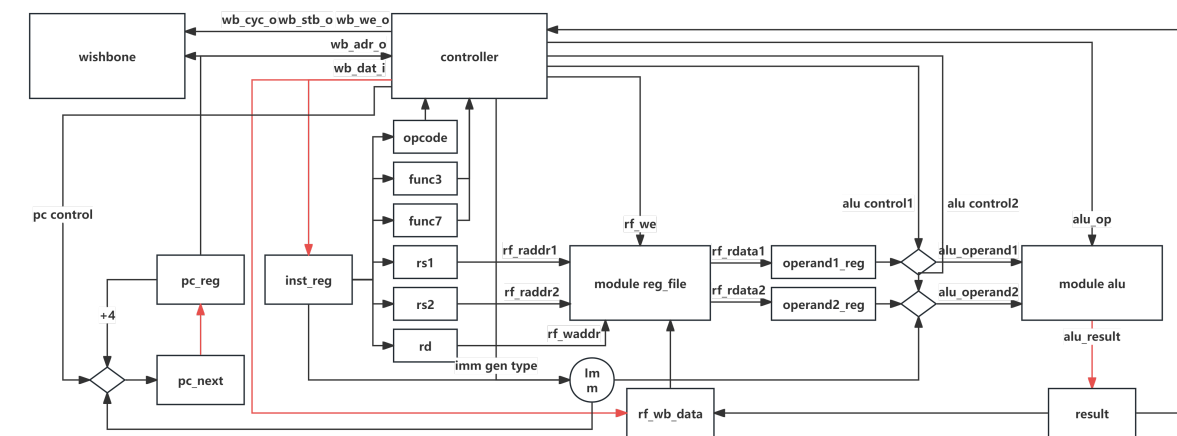


图4: CPU 结构图

2. 信号表和状态转移表

LUI 指令

信号表:

状态	wb_addr	wb_cyc	rf_raddr_a	rf_raddr_b	imm_gen_type	alu_operand1	alu_operand2	alu_op	rf_wen	rf_wdata	rf_waddr
STATE_IF	pc	1	x	x	x	pc	32'h4	ADD	0	x	x
STATE_ID	x	0	x	x	U	x	x	x	0	x	x
STATE_EXE	x	0	x	x	x	32'b0	imm_U	ADD	0	x	x
STATE_WB	x	0	x	x	x	x	x	x	1	alu_result	rd

状态转移和时序:

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_IF	ack == 0	
STATE_IF	STATE_ID	ack == 1	inst <= wb_data_i; pc_now <= pc; pc <= pc + 4
STATE_ID	STATE_EXE	TRUE	
STATE_EXE	STATE_WB	TRUE	rf_writeback_data <= alu_result
STATE_WB	STATE_IF	TRUE	

BEQ 指令

信号表:

状态	wb_addr	wb_cyc	rf_raddr_a	rf_raddr_b	imm_gen_type	alu_operand1	alu_operand2	alu_op	rf_wen	rf_wdata	rf_waddr
STATE_IF	pc	1	x	x	x	pc	32'h4	ADD	0	x	x
STATE_ID	x	0	rs1	rs2	B	x	x	x	0	x	x
STATE_EXE	x	0	x	x	x	operand1	operand2	SUB	0	x	x
STATE_WB	x	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x

状态转移和时序:

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_IF	ack == 0	

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_ID	ack == 1	inst <= wb_data_i; pc_now <= pc; pc <= pc + 4
STATE_ID	STATE_EXE	TRUE	operand1 <= rf_rdata_a; operand2 <= rf_rdata_b
STATE_EXE	STATE_WB	TRUE	rf_writeback_data <= alu_result
STATE_WB	STATE_IF	TRUE	if (alu_result == 0) pc <= pc_now + imm_gen_imm

LB 指令

信号表：

状态	wb_addr	wb_cyc	rf_raddr_a	rf_raddr_b	imm_gen_type	alu_operand1	alu_operand2	alu_op	rf_wen	rf_wdata	rf_waddr
STATE_IF	pc	1	x	x	x	pc	32'h4	ADD	0	x	x
STATE_ID	x	0	rs1	x	I	x	x	x	0	x	x
STATE_EXE	x	0	x	x	x	operand1	imm_I	ADD	0	x	x
STATE_MEM	alu_result	1	x	x	x	x	x	x	0	x	x
STATE_WB	x	0	x	x	x	x	x	x	1	wb_dat_i	rd

状态转移和时序：

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_IF	ack == 0	
STATE_IF	STATE_ID	ack == 1	inst <= wb_data_i; pc_now <= pc; pc <= pc + 4
STATE_ID	STATE_EXE	TRUE	operand1 <= rf_rdata_a
STATE_EXE	STATE_MEM	TRUE	mem_addr <= alu_result
STATE_MEM	STATE_MEM	wb_ack_i == 0	
STATE_MEM	STATE_WB	wb_ack_i == 1	rf_writeback_data <= wb_dat_i
STATE_WB	STATE_IF	TRUE	

SB 指令

信号表：

状态	wb_addr	wb_cyc	rf_raddr_a	rf_raddr_b	imm_gen_type	alu_operand1	alu_operand2	alu_op	rf_wen	rf_wdata	rf_waddr
STATE_IF	pc	1	x	x	x	pc	32'h4	ADD	0	x	x
STATE_ID	x	0	rs1	rs2	S	x	x	x	0	x	x
STATE_EXE	x	0	x	x	x	operand1	imm_S	ADD	0	x	x
STATE_MEM	alu_result	1	x	x	x	x	x	x	0	x	x
STATE_WB	x	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x

状态转移和时序：

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_IF	ack == 0	
STATE_IF	STATE_ID	ack == 1	inst <= wb_data_i; pc_now <= pc; pc <= pc + 4
STATE_ID	STATE_EXE	TRUE	operand1 <= rf_rdata_a; operand2 <= rf_rdata_b
STATE_EXE	STATE_MEM	TRUE	mem_addr <= alu_result
STATE_MEM	STATE_MEM	wb_ack_i == 0	
STATE_MEM	STATE_WB	wb_ack_i == 1	
STATE_WB	STATE_IF	TRUE	

SW 指令

信号表：

状态	wb_addr	wb_cyc	rf_raddr_a	rf_raddr_b	imm_gen_type	alu_operand1	alu_operand2	alu_op	rf_wen	rf_wdata	rf_waddr
STATE_IF	pc	1	x	x	x	pc	32'h4	ADD	0	x	x
STATE_ID	x	0	rs1	rs2	S	x	x	x	0	x	x
STATE_EXE	x	0	x	x	x	operand1	imm_S	ADD	0	x	x
STATE_MEM	alu_result	1	x	x	x	x	x	x	0	x	x
STATE_WB	x	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x

状态转移和时序：

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_IF	ack == 0	
STATE_IF	STATE_ID	ack == 1	inst <= wb_data_i; pc_now <= pc; pc <= pc + 4
STATE_ID	STATE_EXE	TRUE	operand1 <= rf_rdata_a; operand2 <= rf_rdata_b
STATE_EXE	STATE_MEM	TRUE	alu_result <= operand1 + imm_gen_imm
STATE_MEM	STATE_MEM	wb_ack_i == 0	
STATE_MEM	STATE_WB	wb_ack_i == 1	
STATE_WB	STATE_IF	TRUE	

ADDI 指令

信号表：

状态	wb_addr	wb_cyc	rf_raddr_a	rf_raddr_b	imm_gen_type	alu_operand1	alu_operand2	alu_op	rf_wen	rf_wdata	rf_waddr
STATE_IF	pc	1	x	x	x	pc	32'h4	ADD	0	x	x
STATE_ID	x	0	rs1	x	l	x	x	x	0	x	x
STATE_EXE	x	0	x	x	x	operand1	imm_l	ADD	0	x	x
STATE_WB	x	0	x	x	x	x	x	x	1	alu_result	rd

状态转移和时序：

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_IF	ack == 0	
STATE_IF	STATE_ID	ack == 1	inst <= wb_data_i; pc_now <= pc; pc <= pc + 4
STATE_ID	STATE_EXE	TRUE	operand1 <= rf_rdata_a
STATE_EXE	STATE_WB	TRUE	rf_writeback_data <= alu_result
STATE_WB	STATE_IF	TRUE	

ANDI 指令

信号表：

状态	wb_addr	wb_cyc	rf_raddr_a	rf_raddr_b	imm_gen_type	alu_operand1	alu_operand2	alu_op	rf_wen	rf_wdata	rf_waddr
STATE_IF	pc	1	x	x	x	pc	32'h4	ADD	0	x	x
STATE_ID	x	0	rs1	x	l	x	x	x	0	x	x
STATE_EXE	x	0	x	x	x	operand1	imm_l	AND	0	x	x
STATE_WB	x	0	x	x	x	x	x	x	1	alu_result	rd

状态转移和时序：

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_IF	ack == 0	
STATE_IF	STATE_ID	ack == 1	inst <= wb_data_i; pc_now <= pc; pc <= pc + 4
STATE_ID	STATE_EXE	TRUE	operand1 <= rf_rdata_a
STATE_EXE	STATE_WB	TRUE	rf_writeback_data <= alu_result
STATE_WB	STATE_IF	TRUE	

ADD 指令

信号表：

状态	wb_addr	wb_cyc	rf_raddr_a	rf_raddr_b	imm_gen_type	alu_operand1	alu_operand2	alu_op	rf_wen	rf_wdata	rf_waddr
STATE_IF	pc	1	x	x	x	pc	32'h4	ADD	0	x	x
STATE_ID	x	0	rs1	rs2	x	x	x	x	0	x	x
STATE_EXE	x	0	x	x	x	operand1	operand2	ADD	0	x	x
STATE_WB	x	0	x	x	x	x	x	x	1	alu_result	rd

状态转移和时序：

原状态	新状态	条件	时序操作
STATE_IF	STATE_IF	ack == 0	
STATE_IF	STATE_ID	ack == 1	inst <= wb_data_i; pc_now <= pc; pc <= pc + 4
STATE_ID	STATE_EXE	TRUE	operand1 <= rf_rdata_a; operand2 <= rf_rdata_b
STATE_EXE	STATE_WB	TRUE	rf_writeback_data <= alu_result
STATE_WB	STATE_IF	TRUE	

3. 内存数据截图

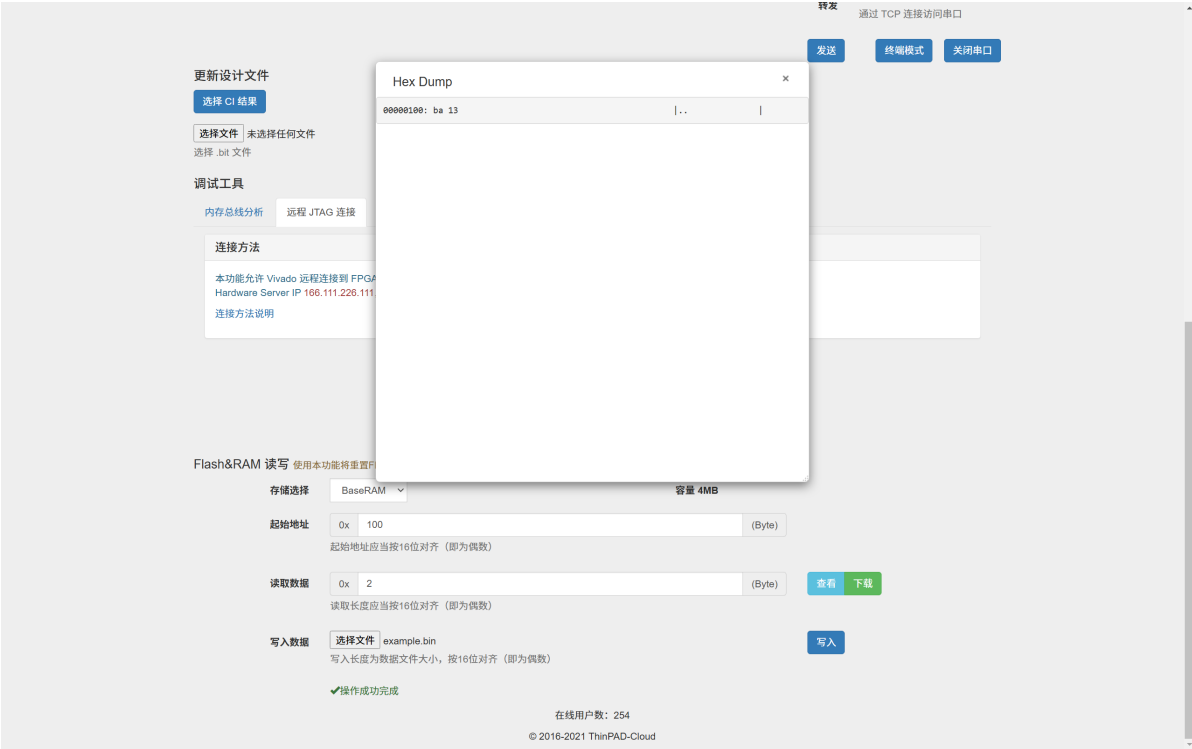


图5：内存数据截图

4. 串口输出截图

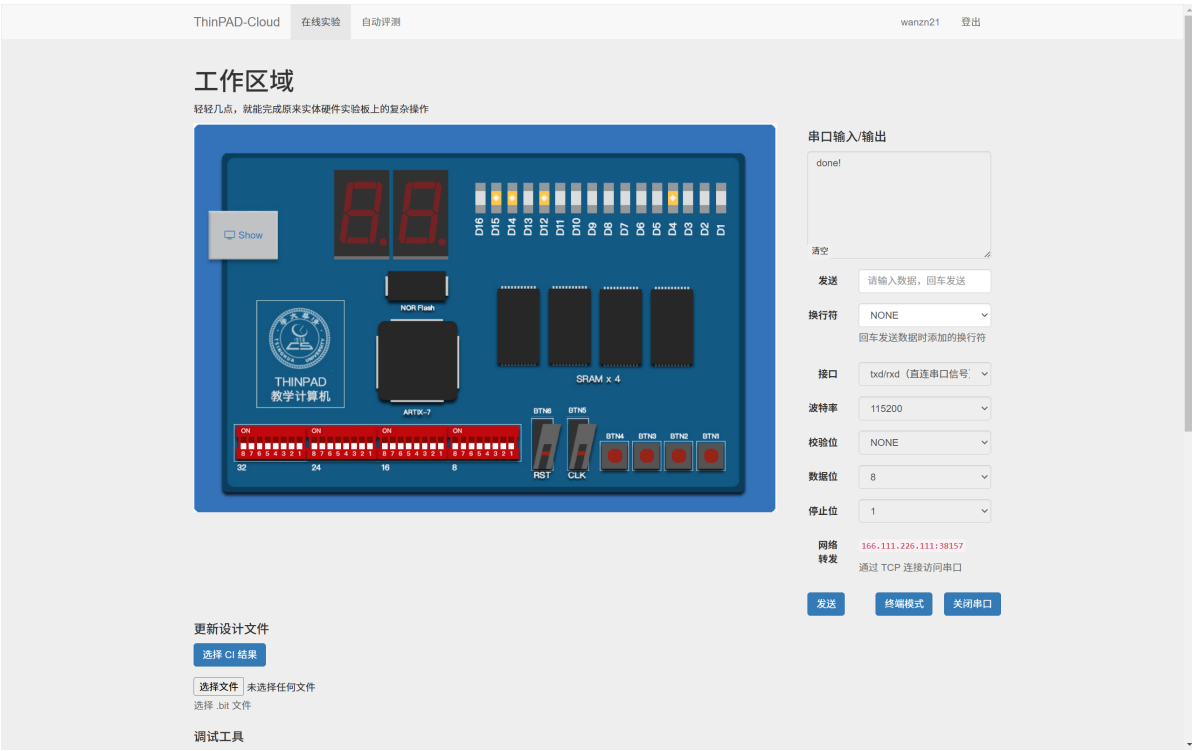


图6：串口输出截图

三、思考题

1. 流水线 CPU 中，用于 branch 指令的比较器既可以放在 ID 阶段，也可以放在 EXE 阶段。放在这两个阶段分别有什么优缺点？

放在 ID 阶段

优点：

提前确定分支结果，减少分支延迟：在 ID 阶段进行比较，可以更早地确定分支是否成立。如果分支需要跳转，可以提前知道，从而减少错误取指令的数量，降低分支惩罚，提高流水线效率
降低流水线冲刷的代价：由于在 ID 阶段就确定了分支结果，可以减少需要冲刷流水线的指令数量，减少由错误预测带来的性能损失

缺点：

数据冒险处理复杂化：在 ID 阶段，源操作数可能还未准备就绪，尤其是当前指令依赖于前面尚未完成的指令结果时。这需要增加数据转发或插入气泡等机制来解决数据冒险，增加了硬件复杂度
增加 ID 阶段的负担：在 ID 阶段增加比较逻辑，会使该阶段的电路复杂度提高，可能影响指令译码的速度，并增加设计和实现的难度

放在 EXE 阶段

优点：

操作数可用性高：在 EXE 阶段，源操作数通常已经通过数据转发或寄存器读取等方式准备就绪，比较器可以直接对操作数进行计算，避免了在 ID 阶段可能遇到的数据未就绪问题
硬件设计更简单：将比较器放在 EXE 阶段，避免在 ID 阶段加入复杂的比较和决策逻辑，降低了 ID 阶段的复杂度，简化了整体设计

缺点：

分支决策延迟增加：直到 EXE 阶段才能确定分支是否跳转，此时流水线中可能已经取指和译码了多条后续指令。如果分支需要跳转，这些指令必须被冲刷，增大了分支惩罚，降低了流水线效率

增加流水线停顿周期：由于分支决策的延迟，可能需要在 EXE 阶段之前插入停顿，以防止错误的指令执行。这会导致流水线停顿，影响指令吞吐量